

1.请自行设计一个模块，完成统计 32 位 2 进制数 0 和 1 出现的次数。

```


module count01(
    input [31:0] data,
    output reg [5:0] count_ones,
    output reg [5:0] count_zeros
);
    integer i;

    always @(*) begin
        count_ones = 0;
        count_zeros = 0;
        for(i = 0; i < 32; i = i + 1) begin
            count_ones = count_ones + data[i]; // 直接加data[i], 因为
            count_zeros = count_zeros + ~data[i]; // 使用非操作符来统
        end
    end
endmodule

module tb_count01;
    reg [31:0] data;
    wire [5:0] count_ones;
    wire [5:0] count_zeros;
    count_bits mycount (data, count_ones, count_zeros);

    initial begin
        repeat(10)begin
            data=$random % 33'b1_0000_0000_0000_0000_0000_0000;
            #10;
        end
    end
endmodule

```

 

输入数据 (data): data 的值为 110000001000100100101011110100000。

手动计算 1 和 0 的数量:


- 1 的数量: 110000001000100100101011110100000 中有 12 个 1。
- 0 的数量: 110000001000100100101011110100000 中有 20 个 0。

波形图中的值:

- count\_ones 的值为 12。
- count\_zeros 的值为 20。

从波形图中可以看出, count\_ones 和 count\_zeros 的值与手动计算的结果一致, 这表明模块正确地统计了 32 位二进制数中 1 和 0 的数量。

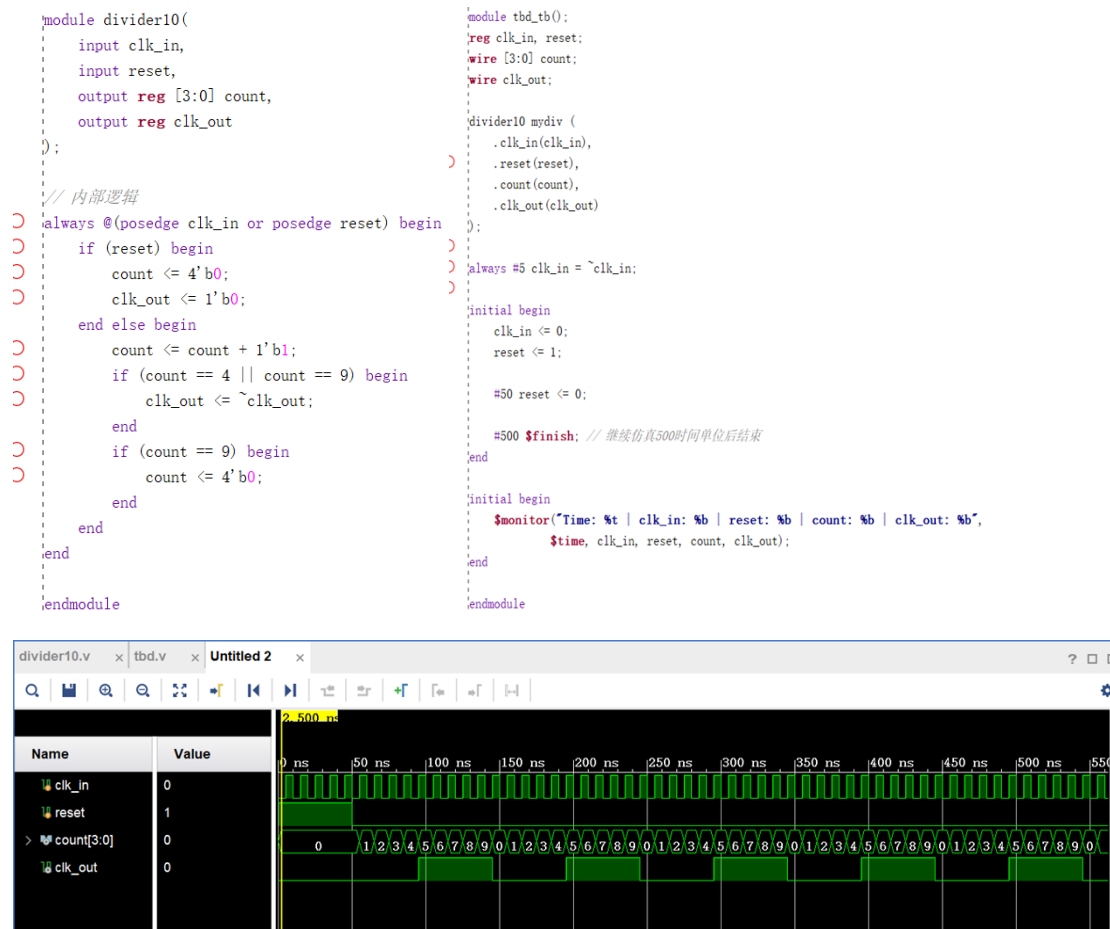2.请使用 always 块语句, 实现一个十分频器, divider10(input clk\_in,input reset,output count,output clk\_out)。其功能可以理解为将时钟降频为原来的 10 分之一 (思路: 对 clk\_in 进行 count 计数, count 取值 0~9,count 数到 5 时, clk\_out 由 1 变 0,count 数到 10 时自动归零同时 clk out 由 0 变 1)。



仿真结果显示，当 reset 信号为高电平时，计数器 count 和输出信号 clk\_out 均保持为 0 不变，表明模块正确响应复位。复位解除后，随着输入时钟 clk\_in 的上升沿，计数器递增至 9 时重置，并在计数值为 4 和 9 时翻转 clk\_out，实现 clk\_out 周期为 clk\_in 十倍的效果，即成功将输入时钟频率降低了十分之一，验证了该十分频电路设计的有效性和准确性。

## 总结：

通过这两次实验，我不仅掌握了如何根据需求选择合适的逻辑结构（组合逻辑与同步时序逻辑），还学会了构建有效的测试平台以自动化验证设计的正确性和可靠性。同时，也提升了我对波形图及仿真结果的解读能力，能够从中提取有价值的信息指导设计优化，并积累了应对和解决设计过程中遇到问题的经验。这些技能对于深入理解数字系统设计的基础知识至关重要，同时也为未来处理更复杂的项目打下了坚实的基础。